

HW 4

5:4, 9

4.19 $\Delta I_C = g_m \Delta V_{BE}$ $g_m = \frac{I_C}{V_T}$ $\Delta I_C = \frac{I_C}{V_T} \Delta V_{BE}$

$V_T \frac{\Delta I_C}{I_C} = \Delta V_{BE}$ $\frac{\Delta I_C}{I_C} < 0.1$ $V_T \cdot 0.1 > \Delta V_{BE}$

$\Delta V_{BE} \leq 2.6 \text{ mV}$


4.25 $\Delta V_{BE} = 0$ $I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{1}{\beta_A}\right)$ $\frac{\Delta I_C}{I_C} < 0.05$

Approximation: $\frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}} = \frac{I_C}{V_A}$ $\frac{I_C}{V_A} \Delta V_{BE} < 0.05$

$\frac{\Delta V_{BE}}{V_A} < 0.05$ $V_A > \frac{2}{0.05}$ $V_A > 40 \text{ V}$

4.31 $I_S = 3 \times 10^{-17} \text{ A}$

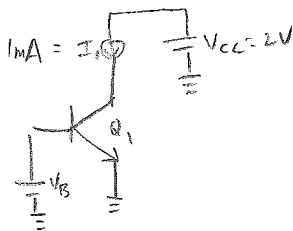
(2) $I_E = 1 \text{ mA}$
 $I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$



$V_{BE} = 0.8096 \text{ V}$

(b) $I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$ $\ln\left(\frac{I_C}{I_S \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)}\right) V_T = V_{BE} = 0.8028 \text{ V}$

4.35

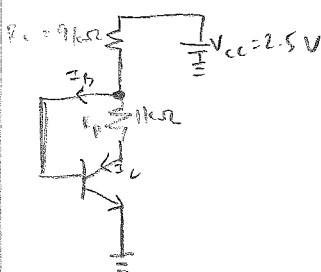

$\beta = 100$ $V_A = \infty$ Find I_S

$V_{BE} = 0.2$


$R_B I_C = 0.2$ $I_C = \frac{0.2}{1000} = 0.0002$

$V_{BE} = V_{CC} - (I_B + I_C) R_C = V_{CC} - \left(\frac{I_C}{\beta} + I_C\right) R_C = V_{CC} - R_C I_C \frac{\beta + 1}{\beta} = 0.682$

$I_S = I_C e^{-\frac{V_{BE}}{V_T}} = 0.0002 e^{-0.682/0.026} = 8.11 \times 10^{-16}$


5.4

(2)

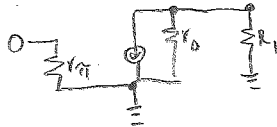

$$R_{out} = r_o \parallel R_1$$

(b)

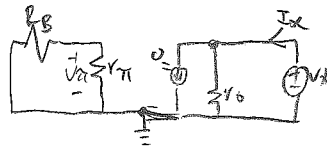


$$I_X = \frac{V_X}{r_o}$$

$$\frac{V_X}{I_X} = \frac{V_X}{V_X/r_o} = r_o$$


254

(c)

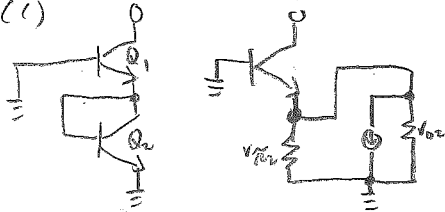

$$Z_{Q2} = r_{\pi 2} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{o2}$$

(d)


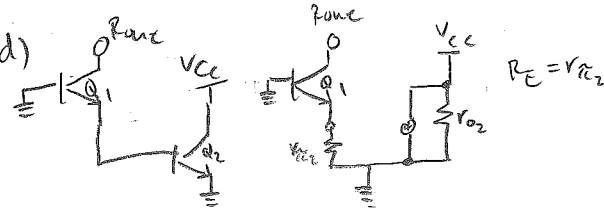


$$R_{out} = (1 + g_{m1} r_{o1}) (r_{\pi 2} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{o2}) + r_{o1}$$

5.9


$$\beta = 100 \quad I_S = 5 \times 10^{-16} \text{ A} \quad V_A = \infty$$

(2)

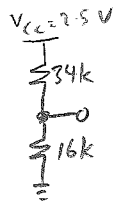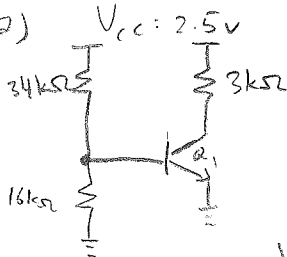

$$V_{Ther} = 2.5 \cdot \left(\frac{34k}{34k + 16k} \right) = 1.7 \text{ V}$$
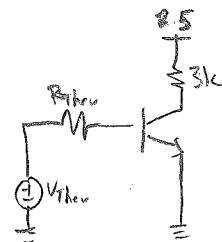
$$R_{Ther} = 34k \parallel 16k = 10.88k$$




$$V_{BE} = V_T \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \right) \quad I_C = \beta I_B = \beta \frac{V_{Ther} - V_{BE}}{R_{Ther}}$$

$$\text{Guess } V_{BE} = 0.8 \text{ V} \quad I_C = 0.008272 \quad V_{BE} = 0.791363$$

$$\text{Guess } V_{BE} = 0.79 \text{ V} \quad I_C = 0.008364 \quad V_{BE} = 0.791651$$

(b)

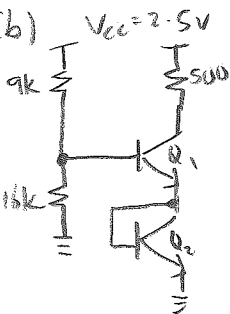

$$V_{Ther} = 2.5 \cdot \left(\frac{9k}{9k + 16k} \right) = 0.9 \text{ V}$$

$$R_{Ther} = 9k \parallel 16k = 5760 \Omega$$

$$V_{BE} = V_T \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \right) \quad I_C = \beta I_B = \beta \frac{V_{Ther} - V_{BE} + V_{CE2}}{R_{Ther}} \quad V_{CE2} = V_{BE2} = V_{BE1}$$

$$I_C = \beta \frac{V_{Ther} - 2V_{BE}}{R_{Ther}}$$

$$\text{Guess } V_{BE} = 0.8 \text{ V} \quad I_C = -0.002153 \quad V_{BE} = \text{undefined}$$

$$\text{Guess } V_{BE} = 0.4 \text{ V} \quad I_C = 0.001736 \quad V_{BE} = 0.756771$$

$$\text{Guess } V_{BE} = 0.44 \text{ V} \quad I_C = 0.000347 \quad V_{BE} = 0.708926$$


$$\text{Guess } V_{BE} = 0.4499 \text{ V} \quad I_C = 0.000003 \quad V_{BE} = 0.589191$$

$$\text{Guess } V_{BE} = 0.449999 \text{ V} \quad I_C = 3.4727 \times 10^{-8} \quad V_{BE} = 0.469457$$

$$\text{Guess } V_{BE} = 0.4499995 \text{ V} \quad I_C = 1.736 \times 10^{-8} \quad V_{BE} = 0.451435$$

HW 4

S: 4, 9

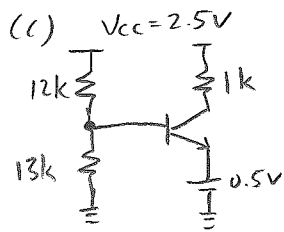

$$V_{Thev} = 2.5 \cdot \frac{12k}{13k + 12k} = 1.2V$$

$$R_{Thev} = 12k \parallel 13k = 6240\Omega$$

$$V_{BE} = V_T \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) \quad I_C = \beta I_B = \beta \frac{V_{Thev} - 0.5 - V_{BE}}{R_{Thev}}$$

Guess $V_{BE} = 0.8V$	$I_C = -0.001663$	$V_{BE} = \text{undefined}$
-----------------------	-------------------	-----------------------------

Guess $V_{BE} = 0.5V$	$I_C = 0.003205$	$V_{BE} = 0.766712$
-----------------------	------------------	---------------------

Guess $V_{BE} = 0.6V$	$I_C = 0.001603$	$V_{BE} = 0.74869$
-----------------------	------------------	--------------------

Guess $V_{BE} = 0.69V$	$I_C = 0.00016$	$V_{BE} = 0.688823$
------------------------	-----------------	---------------------

Guess $V_{BE} = 0.689V$	$I_C = 0.000176$	$V_{BE} = 0.691301$
-------------------------	------------------	---------------------