
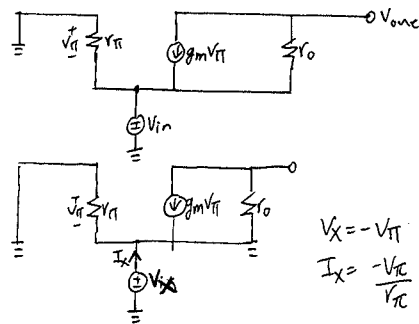


5.57

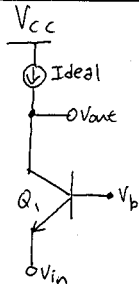

$$V_{in} = -V_{\pi} ; V_{out} = V_{in} - g_m V_{\pi} r_o$$

$$= V_{in} + g_m V_{in} r_o$$


$$= V_{in} (1 + g_m r_o)$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + g_m r_o$$

$$V_X = -V_{\pi}$$

$$I_X = \frac{-V_X}{r_o}$$


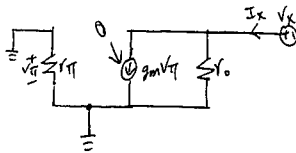
$$\frac{V_X}{I_X} = r_o \quad \boxed{R_{in} = r_{\pi}}$$



$$V_X = I_X r_o \quad \frac{V_X}{I_X} = r_o$$

$$\boxed{R_{out} = r_o}$$

5.65

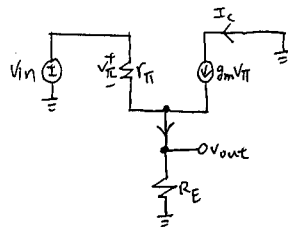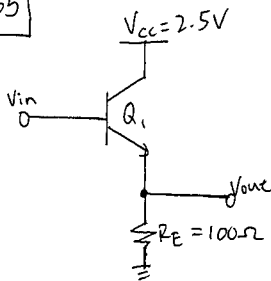

$$V_{in} = V_{\pi} + V_{out}$$

$$I_c = g_m V_{\pi}$$

$$V_{out} = I_E R_E$$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{I_E R_E}{V_{\pi} + V_{out}}$$

$$\frac{1}{\frac{V_{\pi}}{I_E} + R_E} = \frac{R_E}{V_{\pi} + I_E R_E} \quad (\text{Sub in } V_{\pi})$$

$$\frac{R_E}{\frac{I_c}{g_m I_E} + R_E} (I_c \approx I_E) = \frac{R_E (I_c)}{\frac{1}{g_m} + R_E (I_c)} = \frac{R_E I_c}{V_{\pi} + I_E R_E}$$

$$\frac{100 I_c}{(0.026) + 100 I_c} = 0.8$$

$$\boxed{I_c = 0.00104 \text{ A} = 1.04 \text{ mA}}$$

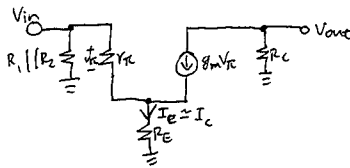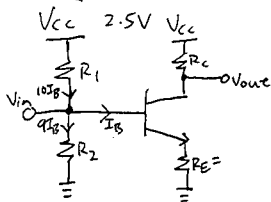5.80 $A_v = 5$ $R_{out} = 500 \Omega$ $R_E I_E = 0.3 \text{ V}$ $I_S = 6 \times 10^{-16} \text{ A}$ $\beta = 100$ 

$$V_{out} = -g_m V_{\pi} R_c ; V_{in} = I_c R_E + V_{\pi}$$

$$V_{\pi} = V_{\pi}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m V_{\pi} R_c}{I_E R_E + V_{\pi}} = \frac{I_c R_c}{I_E R_E + V_{\pi}}$$

$$\frac{I_c (500)}{0.3 \text{ V} + 0.026 \text{ V}} = 5 \quad I_c = 0.00326 \text{ A} \quad R_E I_c = R_E \frac{\beta}{1 + \beta} I_E = 0.3 \left(\frac{100}{101} \right) = 0.297$$

$$R_E = \frac{0.297}{I_c} = 91.1 \Omega$$

$$V_{BE} = V_T \ln \left(\frac{I_c}{I_S} \right) = 0.762 \text{ V} \quad I_B = \frac{I_c}{\beta} = 0.0000326 \text{ A}$$

$$R_1: \frac{2.5 - (V_{BE} + 0.3)}{R_1} = 10 I_B \quad R_1 = \frac{2.5 - (0.762 + 0.3)}{0.000326} = 4410 \Omega = 4.41 \text{ k}\Omega$$

$$R_2: \frac{V_{BE} + 0.3}{9 I_B} = R_2 = \frac{0.762 + 0.3}{0.000293} = 3620 \Omega = 3.62 \text{ k}\Omega$$

$$R_c = R_{out} = 500 \Omega$$

Homework 6

5.88

$V_{CC} = 2.5V$



$A_V = 0.85$

$R_{in} > 10k\Omega$

$R_L = 200\Omega$

$\beta = 100$

$I_S = 6 \times 10^{-16} A$

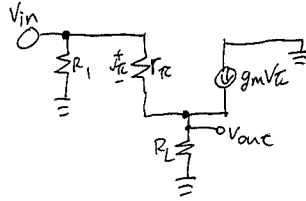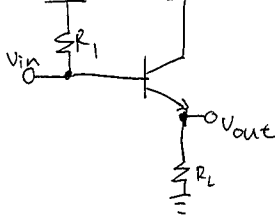

$$V_{out} = I_C R_L$$

$$\approx I_C R_L$$

$$V_{in} = I_B r_{\pi} + V_{out}$$

$$= I_B r_{\pi} + I_C R_L \approx I_B r_{\pi} + I_C R_L =$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{I_C R_L}{I_B r_{\pi} + I_C R_L} = \frac{R_L}{\frac{r_{\pi}}{\beta} + R_L} = \frac{R_L}{\frac{1}{g_m} + R_L}$$

$$\frac{R_L}{\frac{1}{g_m} + R_L} = 0.85 \quad \frac{1}{g_m} = 35.2941 \quad g_m V_T = I_C = 0.000737 A \quad V_{BE} = V_T \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) = 0.724 V$$

$$V_{out} = I_C R_L = 1.474 \quad V_{in} = I_B r_{\pi} + V_{out} \Rightarrow \frac{V_{in} - V_{out}}{I_B} = r_{\pi} = 3528 \Omega$$

$$R_{in} = R_1 \parallel (r_{\pi} + (1+\beta)(R_L)) = R_1 \parallel 23.73 k \quad R_1 \parallel 23.73 k > 10 k\Omega$$

$$R_1 > 17.28 k \quad R_1 = \frac{2.5 - (V_{BE} + I_C R_L)}{I_B} = \boxed{221 k\Omega}$$