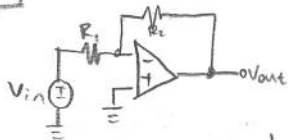



8.17 Gain = 8 Gain Error: 0.1% $R_{out} = 2k\Omega$ $R_{in} = 1k\Omega$



$$\text{Gain} = \frac{R_2}{R_1} = 8 \quad R_2 = 8R_1 \quad R_1 = R_{in} = 1k\Omega \quad R_2 = 8k\Omega$$

$$\frac{1}{A_o}(1+8) = 0.001 \quad \boxed{A_o = 9000}$$



8.19

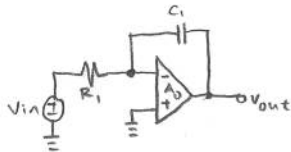



$$V_{out} = -\frac{1}{R_1 C_1} \int_0^t V_{in} dt \quad \text{amplitude of } V_{in} = V_0$$

$$\text{amplitude of } V_{out} = \frac{-V_0}{R_1 C_1}$$

8.30

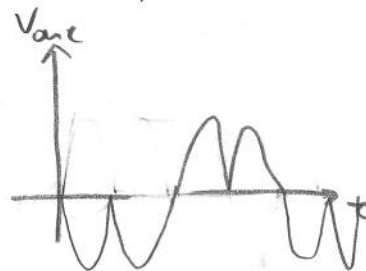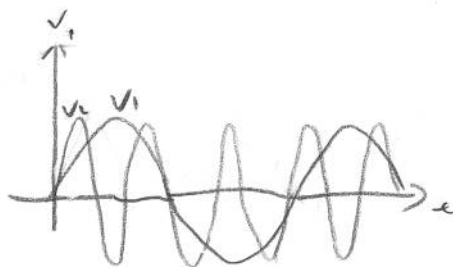

8.35

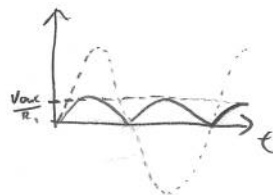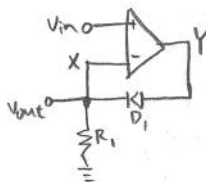

$-I_D$
--- input

8.47

$$V_{in} + V_{os} = V_{out} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \quad V_{out} = (V_{in} + V_{os}) \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) (V_{in} + V_{os})$$

8.55

Bandwidth: 100 MHz Gain: 4

$$\frac{R_F}{R_S} = 3 \quad \frac{R_1}{R_2} = 3$$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_o \right) f_1 = \left(1 + \frac{R_2}{4R_2} A_o \right) f_1$$

For a) 12550 Hz
b) 1.268 Hz

b is adequate