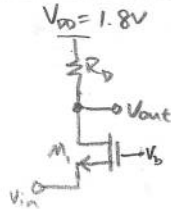


7.39



$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = 4 \quad R_{in} = 50 \Omega \quad I_D = 0.5 \text{ mA} \quad \lambda = 0 \quad \text{solve for } R_D, \frac{W}{L}$$

$$\mu_{Cox} = 200 \mu\text{A/V}^2$$


$$\text{Gain} = g_m R_D \quad R_{in} = \frac{1}{g_m} = 50 \Omega \quad g_m = 0.02$$

$$4 = 0.02 R_D \quad \boxed{R_D = 200 \Omega}$$

$$g_m = \sqrt{2 \mu_{Cox} \frac{W}{L} I_D} \quad 0.02 = \sqrt{2 (200 \text{E-}6) \left(\frac{W}{L}\right) (0.0005)}$$

$$\boxed{\frac{W}{L} = 2000}$$

7.49

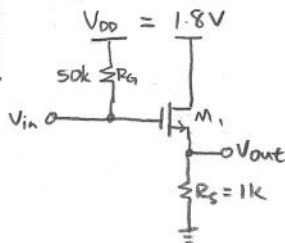


$$\frac{W}{L} = \frac{20}{0.18} \quad \lambda = 0.1 \quad V_{th} = 0.4 \quad \text{solve for voltage gain}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_{Cox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$V_{GS} = V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$$

$$I_D = \frac{1}{2} (200 \text{E-}6) \left(\frac{20}{0.18}\right) ((1.8 - I_D 1k) - 0.4)^2 (1 + 0.1(1.8 - I_D 1k))$$

$$I_D = 1.096 \text{ mA}$$

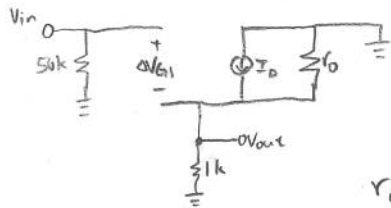

$$\text{Gain} = \frac{g_m r_o R_S}{R_S + r_o + g_m R_S r_o}$$

$$g_m = \sqrt{2 \mu_{Cox} \frac{W}{L} I_D} = \sqrt{2 (200 \text{E-}6) \left(\frac{20}{0.18}\right) (1.096 \text{E-}3)}$$

$$= 0.006979$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{(0.1)(1.096 \text{E-}3)} = 9124 \Omega$$

$$\text{Gain} = \frac{(0.006979)(9124)(1000)}{1000 + 9124 + (0.006979)(9124)(1000)} = \boxed{0.8628}$$

8.5

$$\text{Equation 8.11: } \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{A_0}{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} A_0}$$

$$\text{Let } \frac{R_2}{R_1 + R_2} = X$$

$$(a) \alpha_1 = \frac{A_0}{1 + X A_0} = \alpha_1 + \alpha_1 X A_0 = A_0 \quad \alpha_1 X A_0 = A_0 - \alpha_1 \quad X = \frac{A_0 - \alpha_1}{A_0 \alpha_1}$$


$$X = \frac{1}{\alpha_1} - \frac{1}{A_0}$$

$$(b) \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{0.6 A_0}{1 + \left(\frac{1}{\alpha_1} - \frac{1}{A_0}\right) 0.6 A_0} = \frac{0.6 A_0}{1 + \frac{0.6 A_0}{\alpha_1} - 0.6} = \frac{0.6 A_0}{0.4 + \frac{0.6 A_0}{\alpha_1}} = \frac{1.5 A_0}{1 + \frac{1.5 A_0}{\alpha_1}}$$

Homework 9

8: 5, 16

8.16

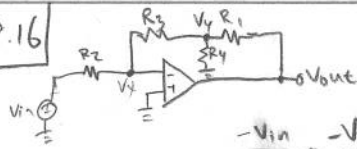

$$V_{out} = A_o(0 - V_x)$$

$$\frac{-V_{in}}{R_2} + \frac{-V_y}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_y}{R_3} + \frac{V_y}{R_4} + \frac{V_y - V_{out}}{R_1} = 0$$

$$\frac{V_y}{R_3} + \frac{V_y}{R_4} + \frac{V_y}{R_1} = \frac{V_{out}}{R_1}$$

$$V_y \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_1} \right) = \frac{V_{out}}{R_1} \quad V_y = \frac{V_{out}}{\frac{R_1}{R_3} + \frac{R_1}{R_4} + 1}$$


$$V_y = \frac{R_3 R_4 V_{out}}{R_1 R_4 + R_1 R_3 + R_3 R_4}$$

$$\frac{-V_{in}}{R_2} - \frac{R_3 R_4 V_{out}}{R_1 R_4 + R_1 R_3 + R_3 R_4} = 0 \quad \frac{-V_{in}}{R_2} = \frac{R_3 R_4 V_{out}}{R_1 R_4 + R_1 R_3 + R_3 R_4}$$

$$V_{in} = \frac{-R_2 R_3 R_4 V_{out}}{R_1 R_4 + R_1 R_3 + R_3 R_4}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_1 R_4 + R_1 R_3 + R_3 R_4}{R_2 R_3 R_4}$$

Create A Problem

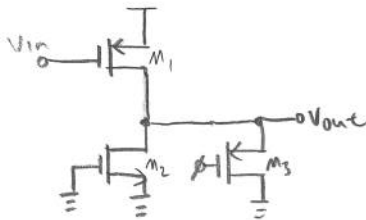If $\lambda = 0$ What is R_{out} 

$$A) r_{o3} \parallel r_{o2} \parallel V_{o1}$$

$$B) r_{o3} \parallel \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o2} \parallel V_{o1}$$

$$C) r_{o3} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \parallel r_{o2} \parallel V_{o1}$$

$$D) V_{o3} \parallel V_{o2}$$