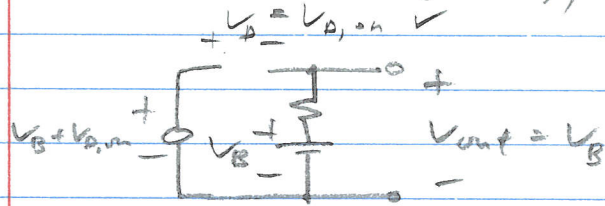




ECEN 340 Practice Midterm 1 Solutions

1. Assume diode is just off when $V_{IL} = V_B + V_{D,on}$




If $V_{IL} < V_B + V_{D,on}$, diode is off, $V_{out} = V_B$


If $V_{IL} > V_B + V_{D,on}$

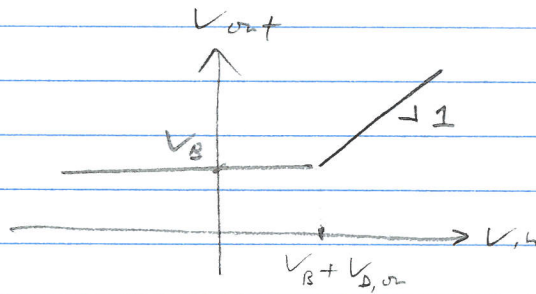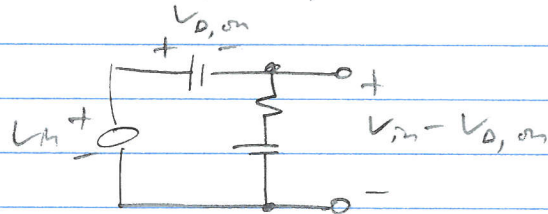


2. If $V_{o,stat} > V_{D,on}$

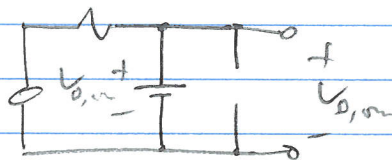

If $V_{o,stat} < V_{D,on}$

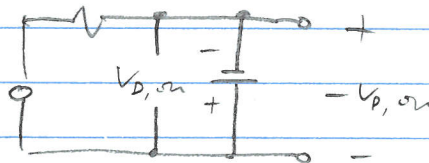


3

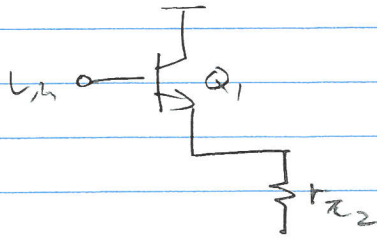


$$R_{in} = r_{\pi 1} + \beta r_{\pi 2}$$

4. S.S.

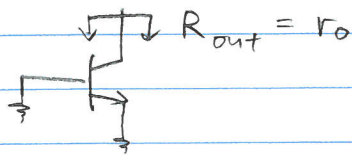

5. S.S.

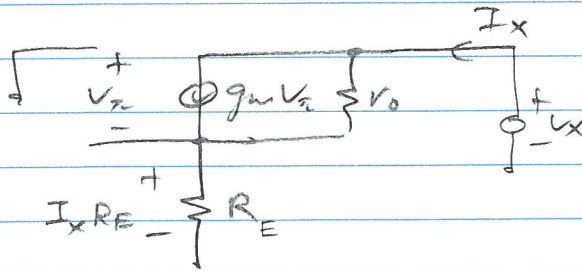

$$V_{be} = -I_x R_E$$


$$I_x = g_m V_{be} + \frac{V_x - I_x R_E}{r_o}$$

$$= -g_m I_x R_E + \frac{V_x}{r_o} - \frac{I_x R_E}{r_o}$$

$$I_x \left(1 + g_m R_E + \frac{R_E}{r_o} \right) = \frac{V_x}{r_o}$$

$$\frac{V_x}{I_x} = r_o + R_E + g_m R_E r_o$$

6.

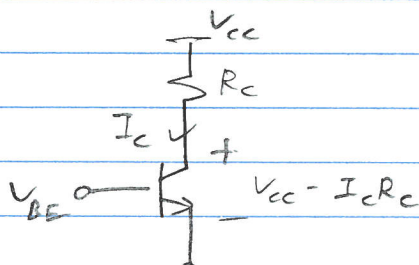

At the edge of active mode when

$$V_{BE} = V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - I_S e^{V_{BE}/V_T} R_C$$

$$I_S = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C} e^{-V_{BE}/V_T}$$

7.

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

$$V_{CE} = 2.5 - I_C \times 2k$$


$$I_C = \underbrace{I_S e^{V_{BE}/V_T}}_{231\mu} \left(1 + \frac{2.5 - I_C \times 2k}{5} \right)$$

$$= 231\mu + 115\mu - 92.4m I_C$$

$$I_C (1 + 92.4m) = 346\mu$$

$$I_C = 0.317 \text{ mA}$$


8. S.S.

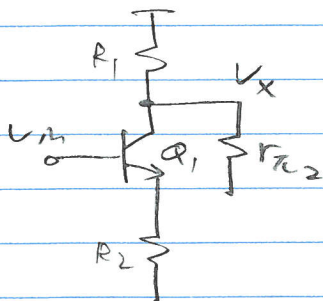

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_x}{V_{in}} \frac{V_{out}}{V_x}$$

$$= \frac{-g_{m1}(R_1 \parallel r_{\pi 2})}{1 + g_{m1}R_2} \times -g_{m2}R_2$$


9. S.S.

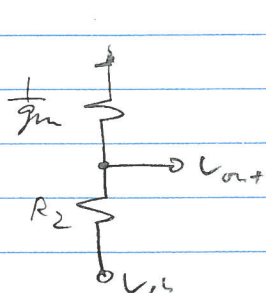

$$V_{out} = V_{in} \frac{\frac{1}{g_{m1}}}{\frac{1}{g_{m1}} + R_2}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + g_{m1}R_2}$$

10. S.S.

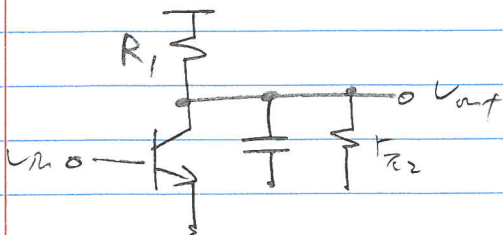

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_{m1}(R_1 \parallel r_{\pi 2} \parallel \frac{1}{sC})$$

$$= \frac{-g_{m1}R_1 \parallel r_{\pi 2}}{1 + s(R_1 \parallel r_{\pi 2})C}$$

$$\omega_{-3dB} = \frac{1}{(R_1 \parallel r_{\pi 2})C}$$