

R_{in}

$$R_{in} = [r_{\pi} + (\beta + 1) 10k] \parallel 75k \parallel 8.2k$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta}{\frac{I_C}{V_T}} = \frac{\beta V_T}{I_C} = \frac{300(0.026)}{66 \mu A} = 118182 \Omega$$

$$R_{in} = [118182 + (300) 10k] \parallel 75k \parallel 8.2k = 7374 \Omega$$

R_{out} of circuit

$$R_{out} = \left(\frac{1}{g_m} + \frac{R_B}{\beta} \right) \parallel R_E$$

$$R_B = 10M \parallel 1M \parallel 120k = 106007 \Omega \quad \beta = 300$$

$$\frac{1}{g_m} = \frac{V_T}{I_C} = \frac{0.026}{169 \mu A} = 153.846 \Omega \quad R_E = 10k$$

$$R_{out} = \left(153.846 + \frac{106007}{300} \right) \parallel 10k = 482 \Omega$$

R_{out} of capacitor circuit

$$R_{out} \approx 120k$$

Lower C

$$\frac{1}{2\pi(R_{in})C} = 150Hz$$

$$\frac{1}{2\pi(7374)150} = C = 144nF$$

Upper C

$$\frac{1}{2\pi(120k)15k} = C = 88pF$$